六年级　第17章 改变能量的形式 · 引导探究

问答电路板怎样工作?

问答电路板

（答对了灯就亮）

01

正面

问题和答案各装一个铜钉

↓

02

背面

铝箔条连接对的答案

↓

03

测试器

做一个能亮的小电路

↓

04

答对


电路接通，灯亮了

↓

05

答错

电路断开，灯不亮

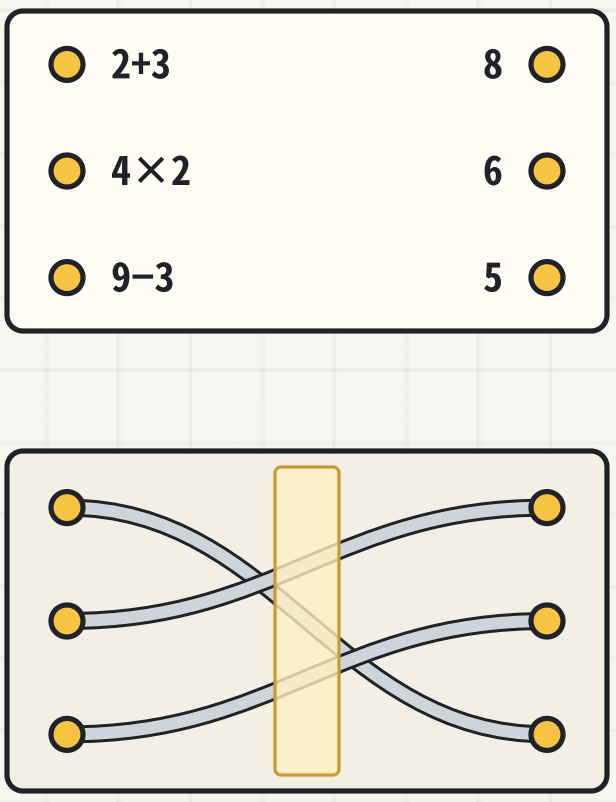


左边问题

右边答案

背面：铝箔条


连起对的答案

交叉处贴胶带

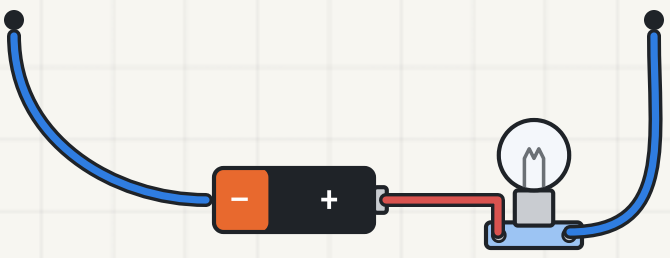


电池＋灯泡

两根导线

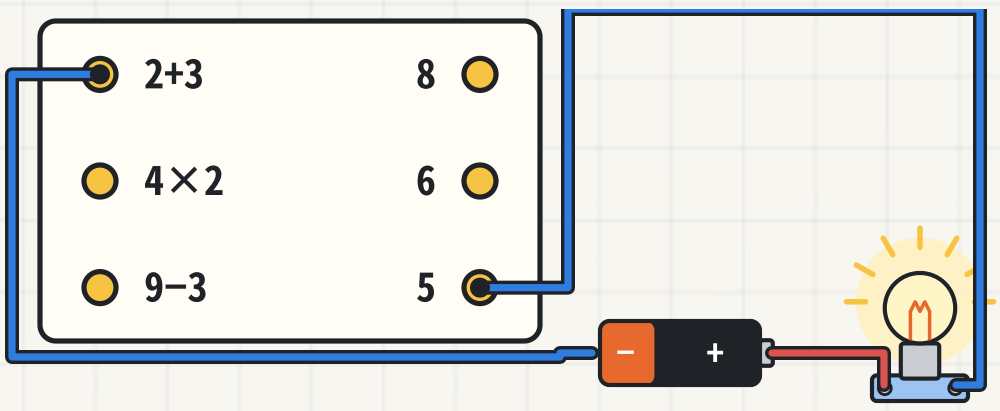

2+3 碰 5

答对：灯亮

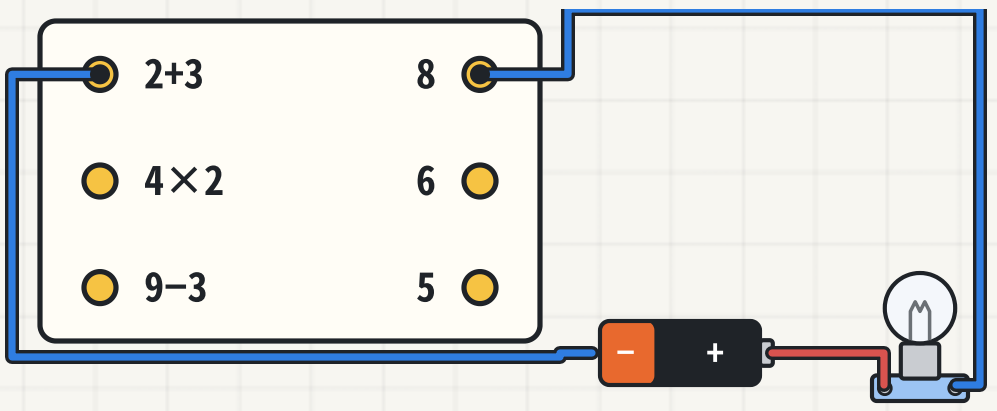


2+3 碰 8

答错：不亮

电路

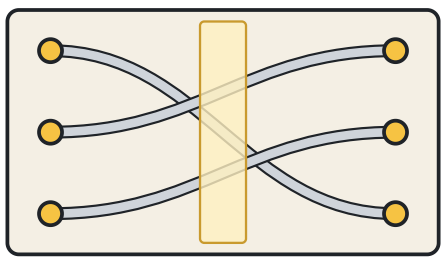- **闭合电路** · 电流走完一圈灯才亮
- **导体** · 铝箔能导电
- **电路板** · 真的电路板用铜线连接零件



只用干电池，不要碰插座