四年级 Elevate · 主题1 能量与运动

灯泡怎样亮起来?


第4课 电路

（电从电池怎样流到灯泡? · 教材活动：电能怎样在电路中流动?）

01

现象

电从电池怎样流到灯泡?

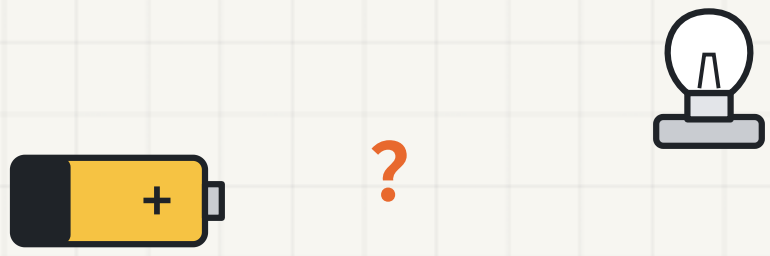


↓

02

连电路

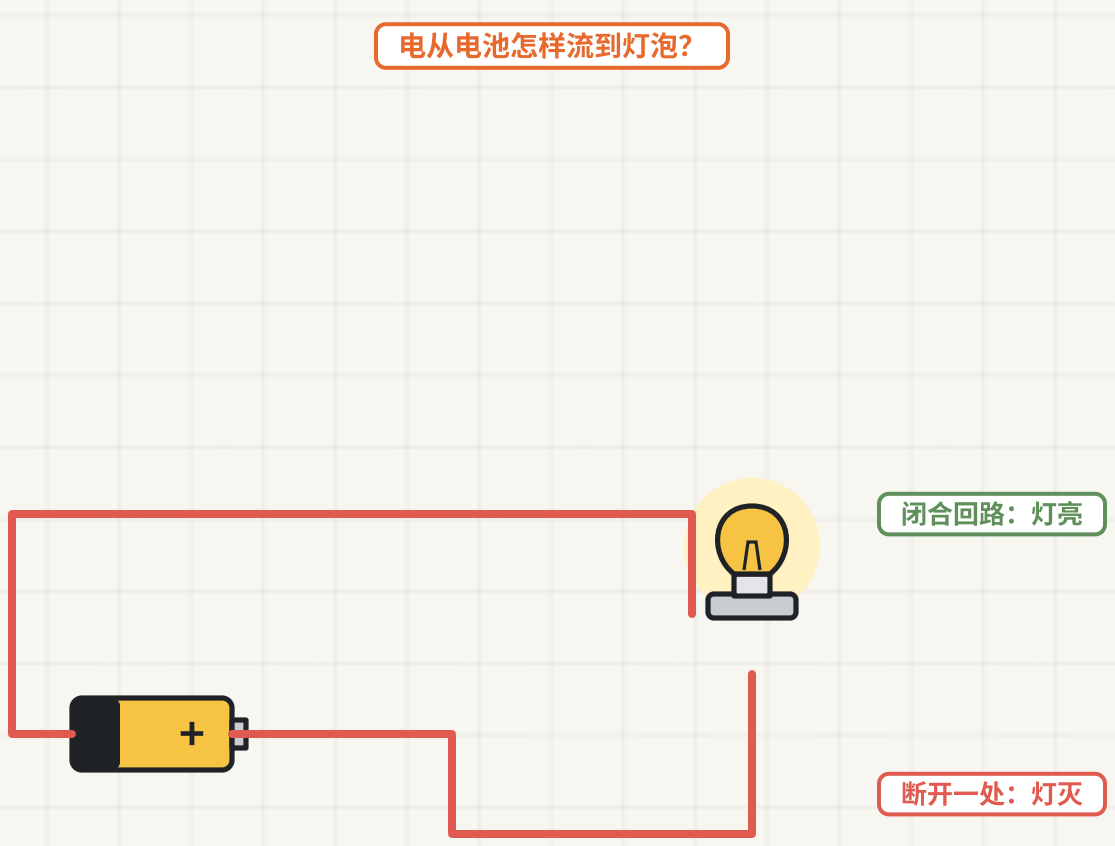教材活动「uInvestigate Lab: How does electric energy flow in circuits?」：用电池、导线和小灯泡连成回路（步骤为示意）



↓

03

得出结论

电流在闭合回路中流动，把电能转化为光和热

电路	电能
电池、导线、灯泡连成回路	转化为光和热 回路断开就停

这一课学到

- **回路** · 必须闭合
- **转化** · 电→光热
- **拓展** · 加一个开关
- **安全** · 只用干电池，不碰插座

教材来源：Elevate Science Grade 4 Topic 1 第4课 · Savvas