四年级 Inspire Science 四年级 · 单元2 使用能量 · 能量转移

电能做什么？

第3课 电

（电怎样让灯亮起来？ · 示例探究：搭简单电路）

01 现象

电怎样让灯亮起来？




电怎样让灯亮起来？

台灯

↓

02 搭简单电路

示例：用电池、导线和小灯泡搭电路，测哪些材料导电

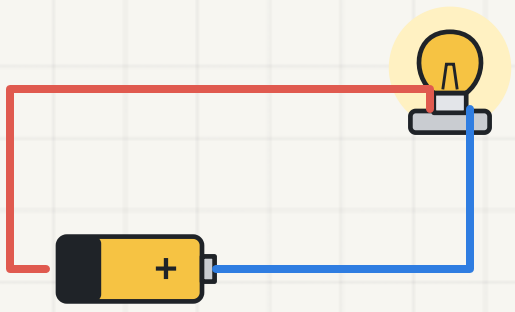

1. 用导线连电池两端和小灯泡
2. 灯亮：电路闭合
3. 断开一根：灯灭
4. 中间接回形针、橡皮试导电

↓

03 得出结论

电流通过闭合电路，把电能转变成光和热



闭合：亮



断开：灭

电

电流在闭合电路里流动

电能变成光和热

金属导电，塑料橡胶不导电

这节课学到

- **电路** · 要闭合
- **导体** · 金属
- **绝缘体** · 塑料橡胶
- **安全** · 只用 1.5 V 干电池，不碰插座

教材来源：Inspire Science Grade 4 Unit 2 Energy Transfer 第3课 · McGraw Hill