四年级 STEMscopes · 单元3 利用能量转化

电怎样点亮灯?

第1章 能量转移与电流

（电池怎样让小灯泡亮起来? · 示例探究：连接电路点亮灯泡）


01 现象

电池怎样让小灯泡亮起来?



02 连电路

示例探究：用电池、导线和小灯泡连电路，找出让灯亮的连法（活动设计为示例）

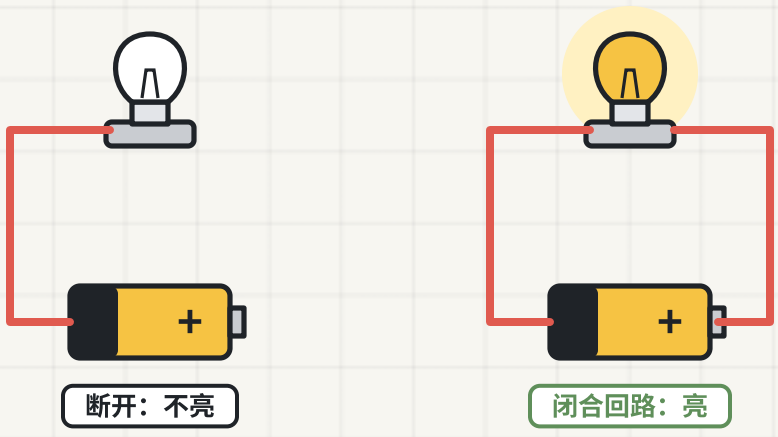

能量转移

电池 → 电流

→ 光和热

03 得出结论

电流在闭合回路中把能量从电池带到灯泡，变成光和热

电路

电池、导线、灯泡

连成闭合回路

能量

电能转化为

光、热、声音、运动

这一章学到

- **回路** · 闭合才亮
- **转化** · 电→光 热
- **拓展** · 设计小行星警报灯
- **安全** · 只用干电池，不碰插座

教材来源：STEMscopes Grade 4 Energy Transfer and Electric Currents · Accelerate Learning