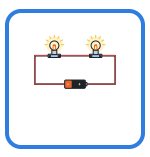


五年级　第15章 电 · 引导探究


串联和并联有什么不同?



串联

（一条路）

vs

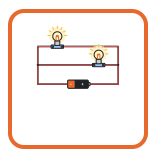


并联

（两条路）

01

一条路

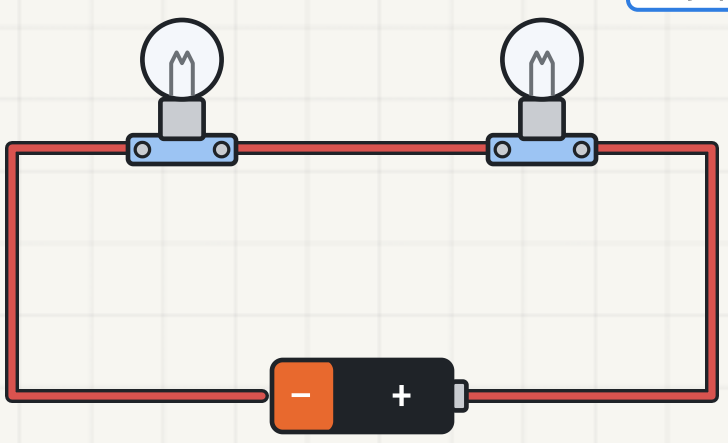


两个灯泡、一节电池

↓

02

示例

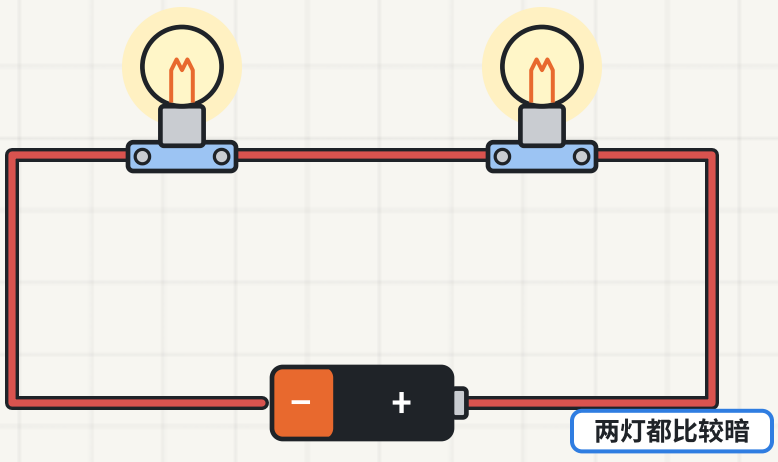


比一比两灯的亮度

↓

03

示例

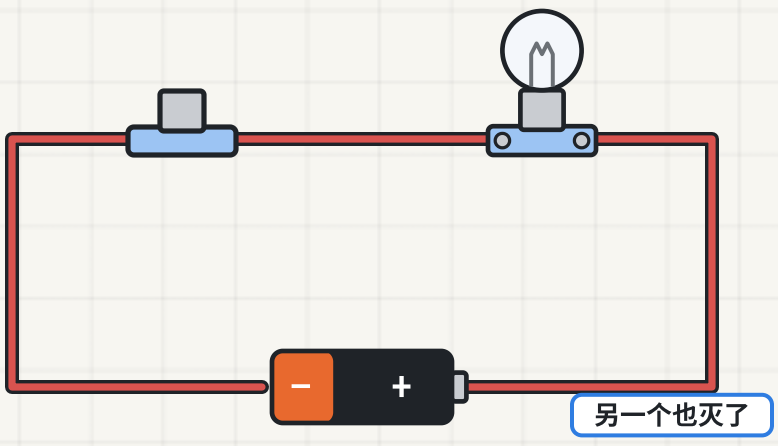


拧下一个

另一个还亮吗?

01

两条路

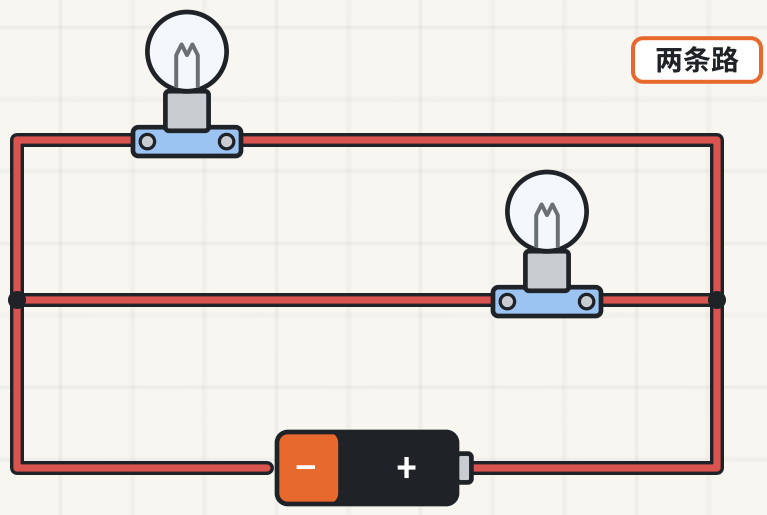


两个灯泡、一节电池

↓

02

示例

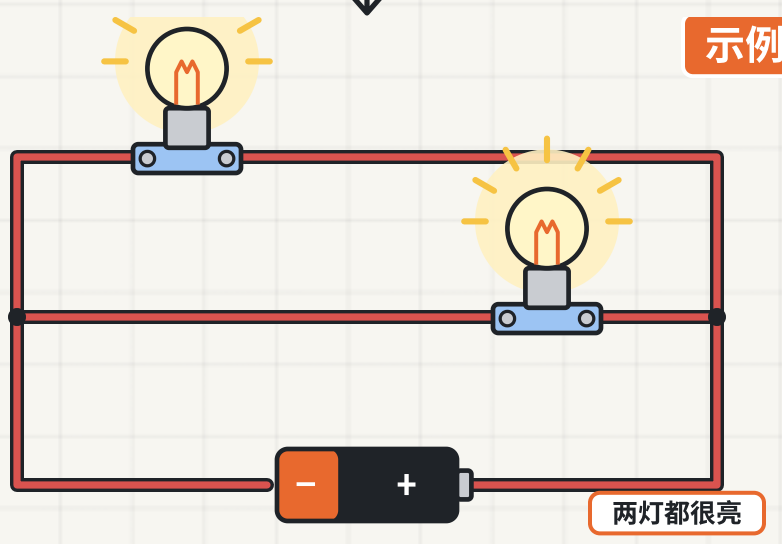


比一比两灯的亮度

↓

03

示例

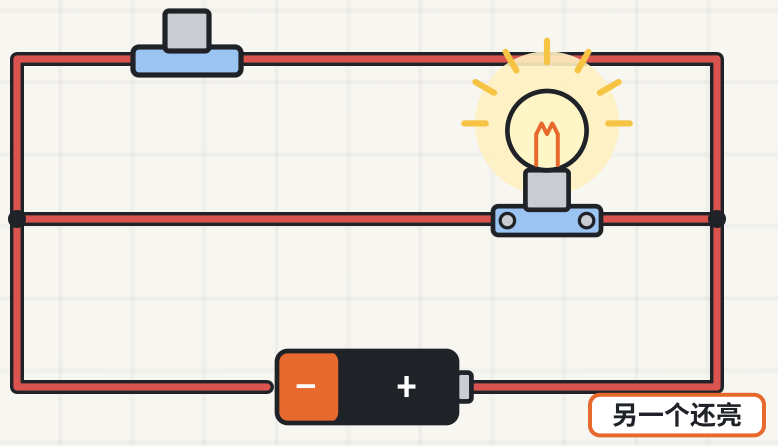


拧下一个

另一个还亮吗?

电路

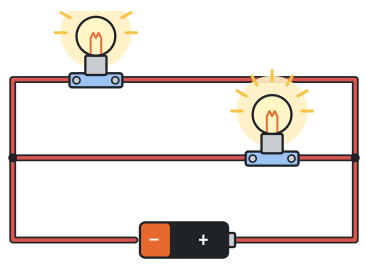- **串联** · 只有一条路，一个灭全灭
- **并联** · 有几条路，互不影响
- **家里** · 家用电器是并联的



只用电池做实验，不要碰插座