四年级 Mystery Science 电、光与热 · 谜题2

如果没有电会怎样?

谜题2 电能

（如果没有电会怎样? · 动手活动：做手电筒）


01 谜题

如果没有电会怎样?



02 做手电筒

动手：用 LED、纽扣电池和铝箔条做一个迷你手电筒

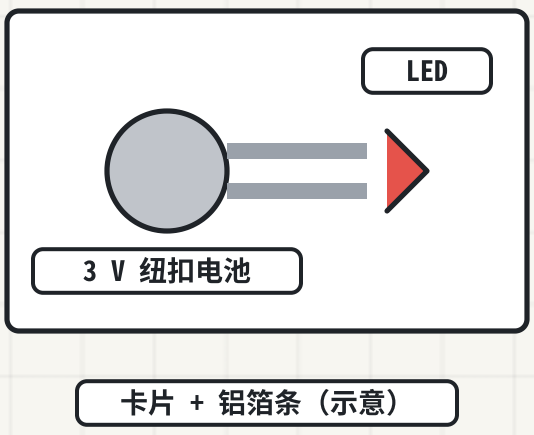

卡片 + 铝箔条（示意）

注意安全

纽扣电池别放进嘴

远离小孩子

用完收好

03 得出结论

电是一种能量；电要在闭合回路里流动，灯才会亮



闭合的回路：灯亮

电路

电要绕一圈回来

断开就不亮

这个谜题学到

- **电能** · 一种能量
- **回路** · 必须闭合
- **LED** · 电变成光
- **安全** · 纽扣电池别入口

教材来源：Mystery Science 4th Grade Electricity, Light, & Heat 谜题2 · Mystery Science